

$$\text{XOR } A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

$$0 = \overline{(A \cdot B) \cdot ((C \cdot D) \oplus (B + C))}$$

$$(C \cdot D) \oplus (B + C) = (\bar{C} \cdot \bar{D}) \cdot (B + C) + (C \cdot D) \cdot (\overline{B + C})$$

$$0 = \overline{(A \cdot B) \cdot ((\bar{C} \cdot \bar{D}) \cdot (B + C) + (C \cdot D) \cdot (\overline{B + C}))}$$

*Aplic de Morgan  $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + (\bar{C} \cdot \bar{D}) \cdot (B + C) + (C \cdot D) \cdot (\overline{B + C})}$$

*Aplic iar de Morgan*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + (\bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{B} + C) \cdot (\bar{C} + \bar{D} + \overline{B + C})}$$

*Aplic dubla negare  $\overline{\bar{A}} = A$*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + (C \cdot D + \bar{B} + C) \cdot (\bar{C} + \bar{D} + B + C)}$$

*Aplic de Morgan  $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + (C \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{C}) \cdot (\bar{C} + \bar{D} + B + C)}$$

*Aplic complementul  $A + \bar{A} = 1$*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + (C \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{C}) \cdot (\bar{D} + B + 1)}$$

*Aplic elementul neutru  $A + 1 = 1$*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + (C \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{C}) \cdot 1}$$


*Aplic identitatea  $A \cdot 1 = A$*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + C \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{C}}$$

*Aplic absorptia  $A + A \cdot B = A$*

$$0 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + C \cdot D}$$

~~SCHEMA~~ SCHEMA MINIMALIZATĂ

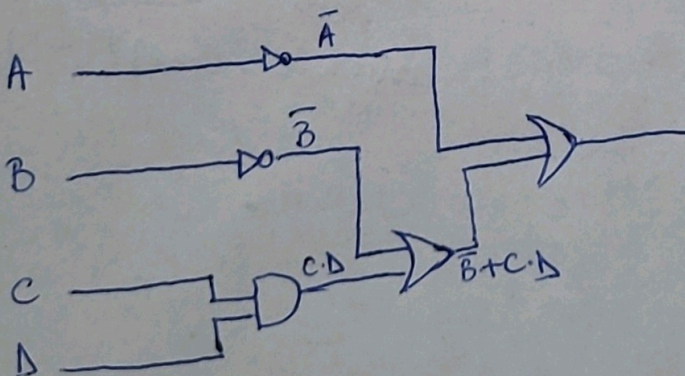



# TABELA DE ADEVĂR

A	B	C	D	O
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$O = \bar{A} + \bar{B} + C \cdot D$$

$$1 + 1 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$1 + 1 + 1 \cdot 0 = 1$$

$$1 + 1 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$1 + 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$1 + 0 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD +$$

VK FND → sumă de produse

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11			1	
10	1	1	1	1

$$O = \bar{A} + \bar{B} + C \cdot D$$

Verilog

$$\text{assign } O = (\sim A) | (\sim B) | (C \& D);$$